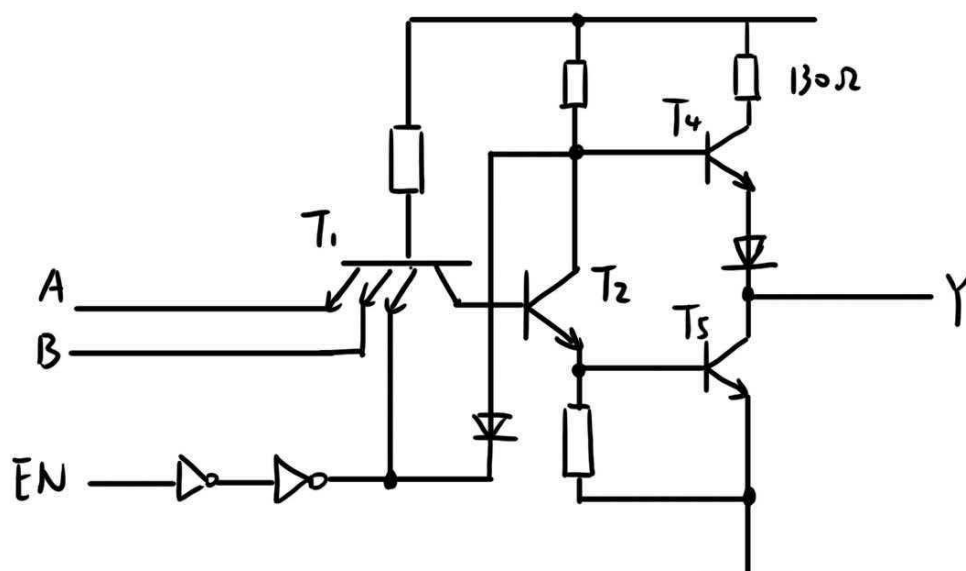


第四题 门电路

根据以下电路（具体电阻数值忘了，三极管饱和压降 0.1V ，饱和电流 20mA ）：



- (1) 分析当 $A=1$, $B=1$ 时, $\overline{EN}$ 从 0 变化到 1, 输出 Y 如何变化?
- (2) 试说明这是实现了什么逻辑功能的器件?
- (3) 当 A 、 B 、 $\overline{EN}$ 如下图接时 ($A=1$, $\overline{EN}=1$, B 通过电阻 R_p 接地), 输出 $Y=1$, 求电阻 R_p 的取值范围?

